

## CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Campus Timóteo - Curso: Engenharia de Computação

Trabalho de Avaliação Formativa 3 - Ensino Remoto Emergencial - 2021\_S2 - Valor: 25 pontos.

Disciplina: Sistemas Digitais para Computação - \_\_\_período

**Aluno(a):** N°: \_\_\_\_ Timóteo, 07 / 12 /2021

Obs.: <u>A interpretação faz parte da avaliação</u>. Só serão aceitas respostas acompanhadas do desenvolvimento da questão. Respostas digitalizadas (scaner / foto) a caneta cor azul/preta.

Nota:

\*  ${f AB}+{f ar AC}+{f BC}={f AB}+{f ar AC}$ . Caso a expressão apareça no desenvolvimento de alguma atividade, utilize-a.

# Atividade 1: (5,0 pontos)

Simplifique a expressão "S" por álgebra Booleana.


$$S = \overline{(\overline{A} + \overline{B} + C + \overline{D})} + \overline{(A + B + \overline{C} + D)} + \overline{(\overline{A} + \overline{B} + C + D)} + \overline{A}BC\overline{D} + ABC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}C\overline{D} + A(\overline{C} + \overline{B}.\overline{BC})$$

### Atividade 2: (5,0 pontos)

Simplifique a expressão S(A,B,C,D) = m(5,7,10,11,14) + Don't Care(0,1,2,4,8,9,13,15) por mapa de Veitch-Karnaugh.

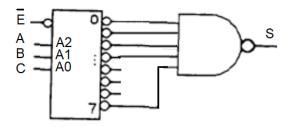
## Atividade 3: (5,0 pontos)

Seja o circuito com um decodificador (saída ativo baixo) acoplado a uma porta lógica. Determine: a) A tabela verdade de "S"; b) A expressão simplificada de "S".


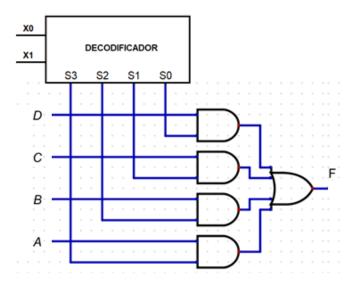
### Atividade 4: (5,0 pontos)

Seja o circuito com um decodificador saída ativa alto. Determine a Tabela Verdade "F" quando X1 = 1 e X0 = 0.



#### Atividade 5: (5,0 pontos)

Seja dois números Y1 e Y2 compostos de dois dígitos cada. Y1 composto pela sequência dos bits AB, e Y2 pela sequência dos bits CD. Determine a expressão simplificada para quando Y1 < Y2.

#### Regras para entrega da Avaliação Formativa 3:

- A entrega da avaliação deve ser realizada somente pelo sistema SIGAA na janela de tempo informada. Não será aceita entrega por outro meio.
- O nome do arquivo para entrega deve seguir o formato **aa\_AlunoXYZW.pdf**, (aa: número do aluno no diário ver nome e demais letras iniciais do restante do nome).
- O arquivo aa\_AlunoXYZW.pdf deve conter o <u>cabeçalho</u> (faça a cópia) com a <u>assinatura manuscrita</u>, depois a resolução de cada questão/atividade na ordem 1 a 5. Para cada atividade resolvida colar a resolução via foto/escâner no arquivo aa\_AlunoXYZW.pdf.
- A foto de cada questão (atividade) resolvida deve ser feita de preferência em papel A4 folha branca para melhor visualização.
- A resolução de todas as questões/atividades deve ser de forma MANUSCRITA. No INÍCIO e FINAL da resolução de cada questão deve ter o nome completo por extenso (manuscrito).
- Será contabilizado nota ZERO no trabalho avaliativo o aluno que não cumprir com as regras.
- Sugestão: procure enquadrar a foto da resolução da questão sem espaços. Cole a foto no arquivo .doc ou .docx e ajuste o tamanho da foto, certifique que, depois de gerar o arquivo .pdf as resoluções estejam visíveis e legíveis.